 



Simulation and Synthesis results:

1)Router Top module


pktm_gen_5;




pktm_gen_16;

 




pktm_gen_14;

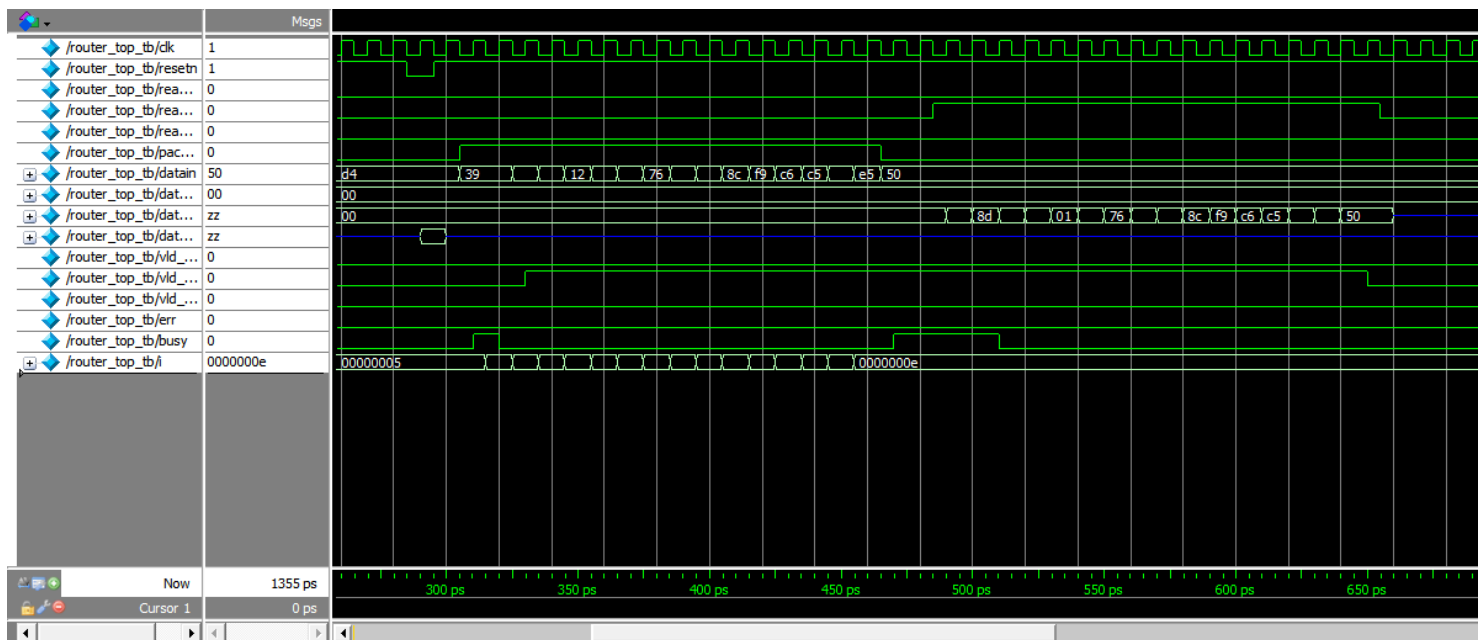


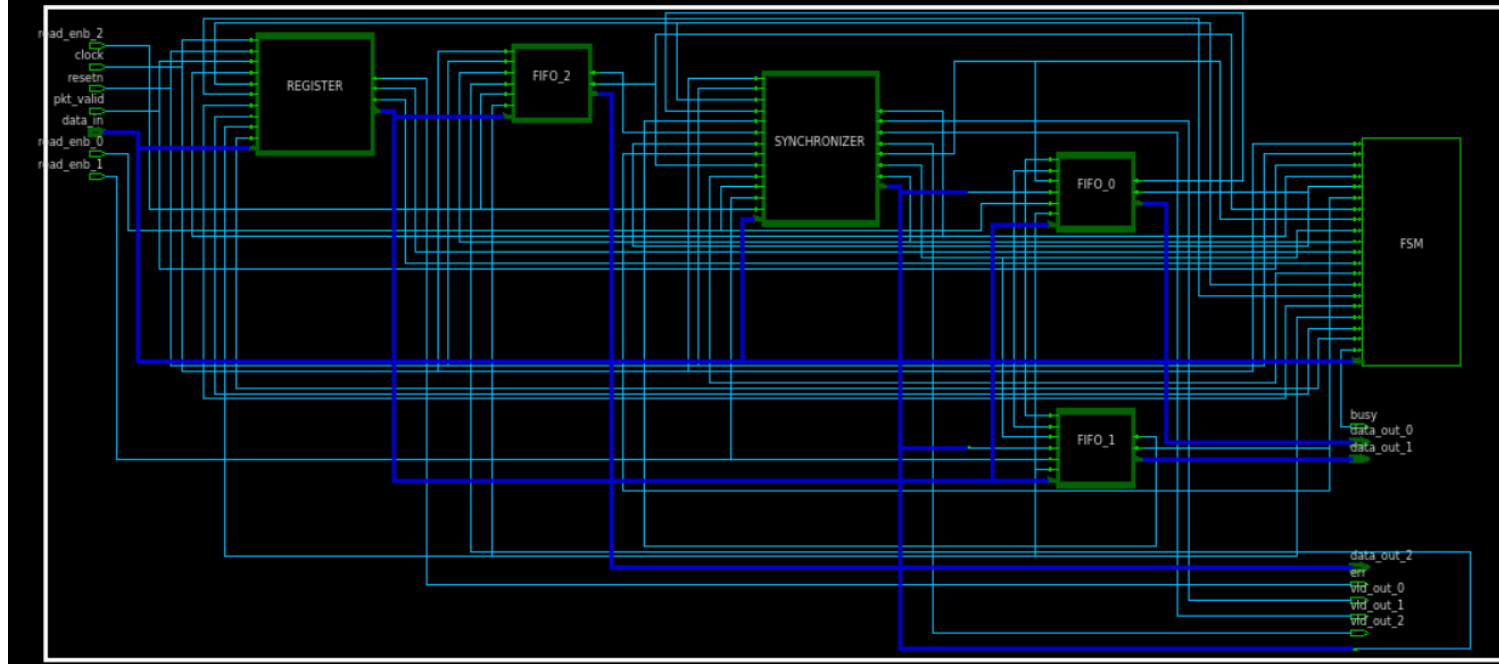



2)Synchroniser module

 

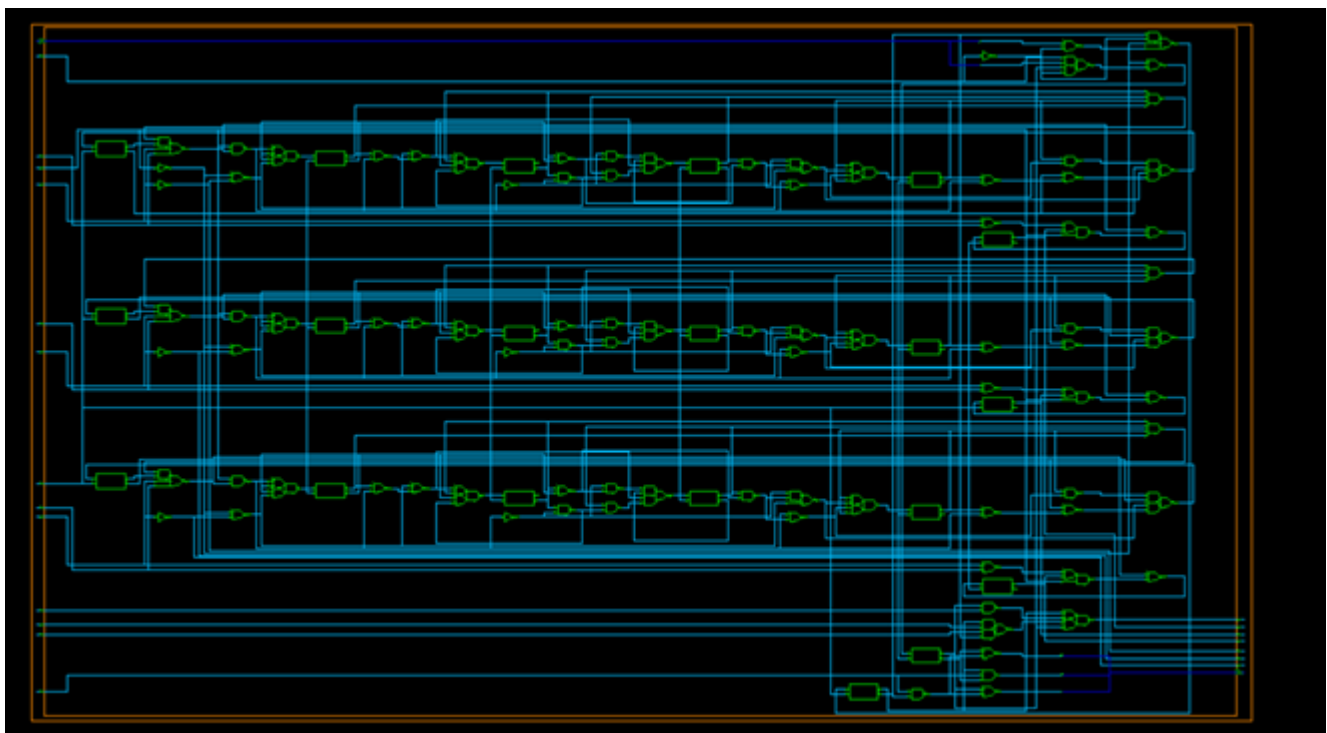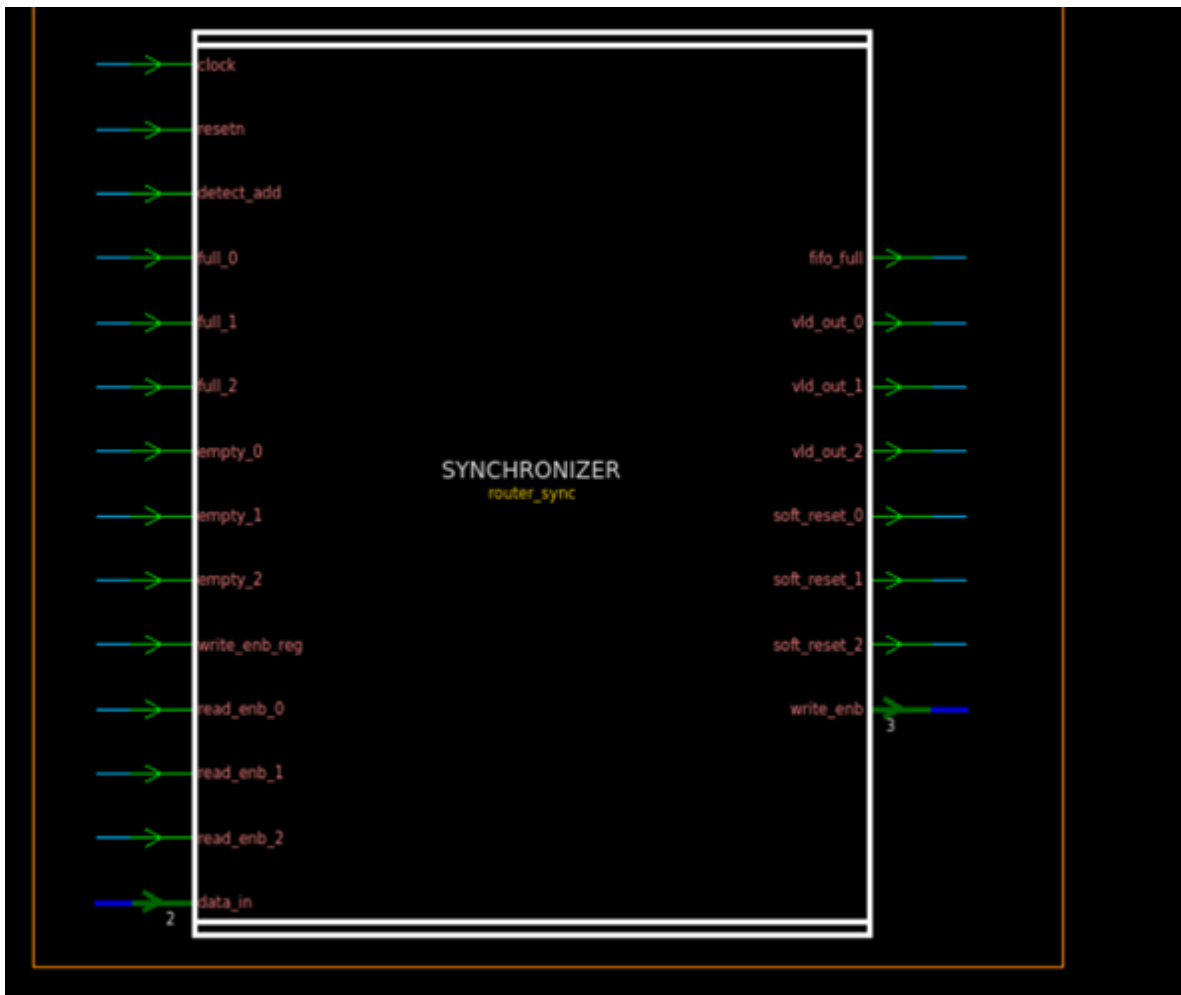


3)fifo module

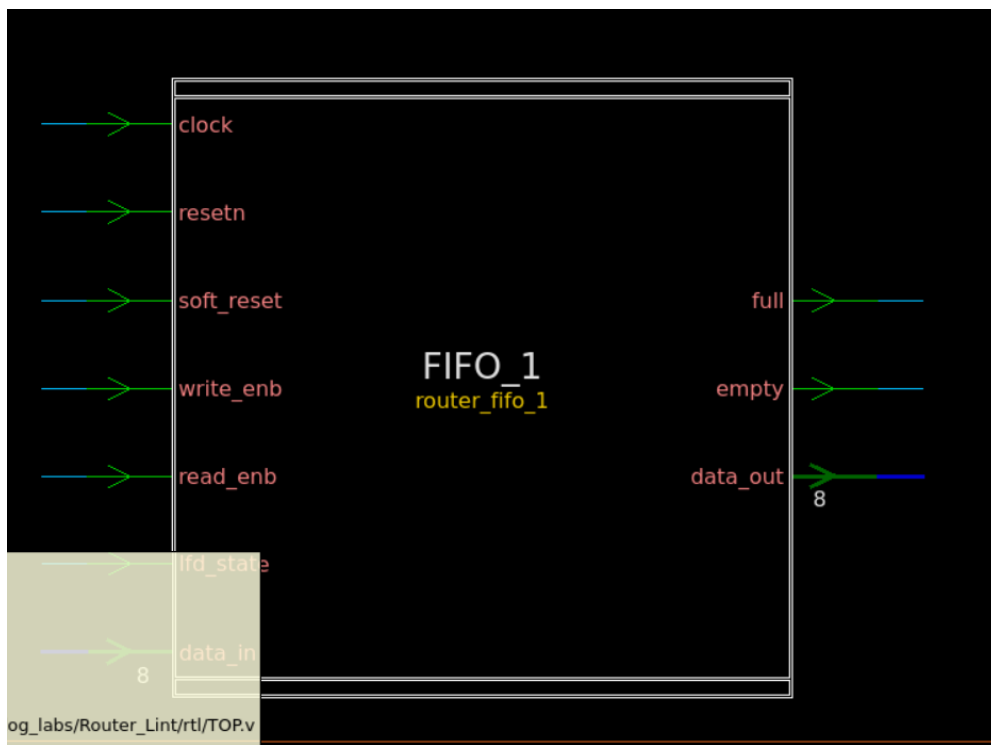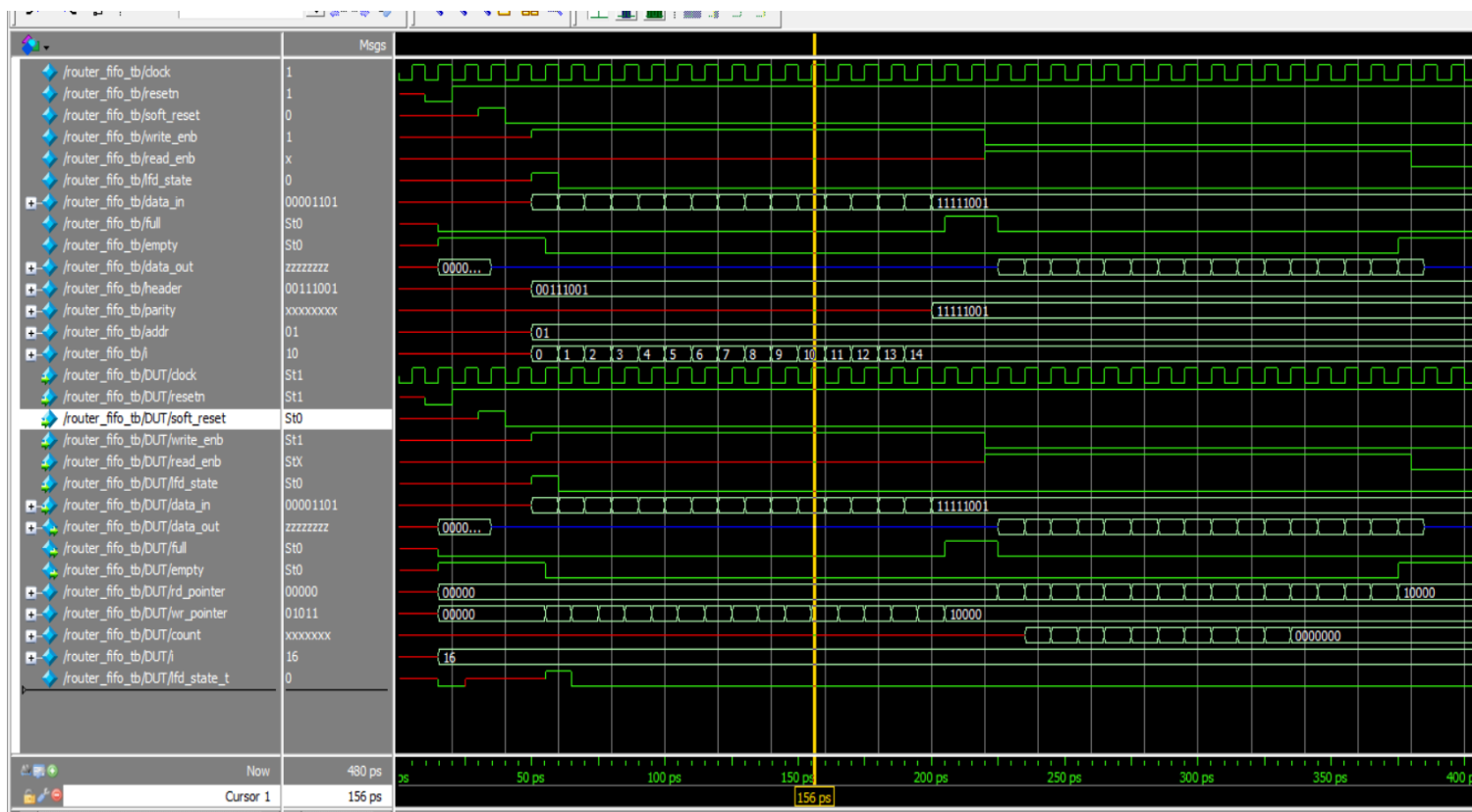


 


4)FSM module

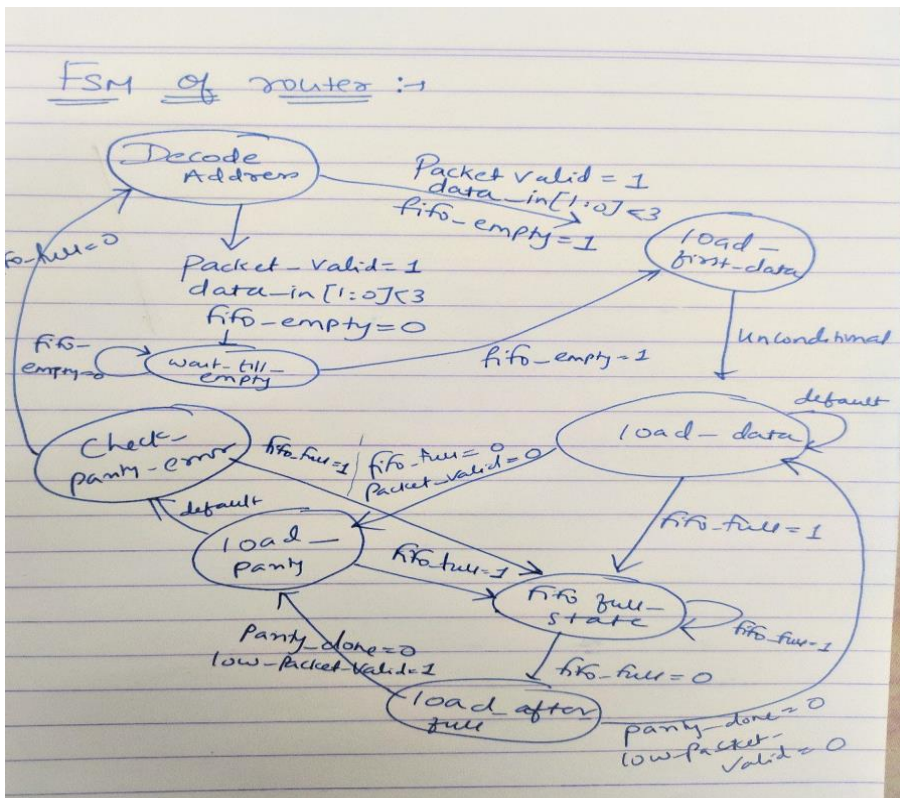

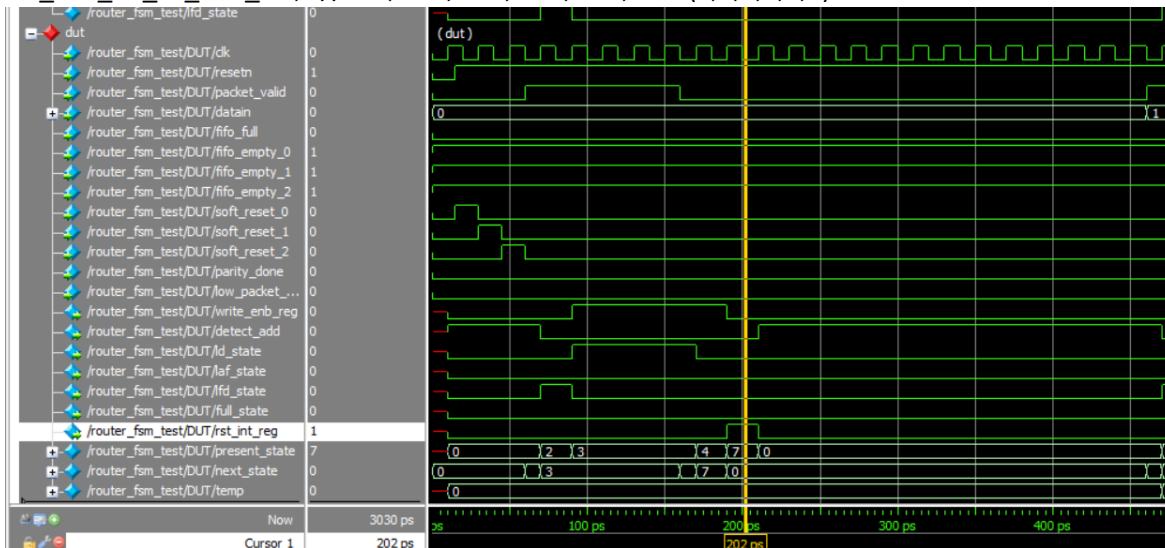
DA_LFD_LD_LP_CPE_DA; //000, 010, 011, 100, 111, 000 (0,2,3,4,7,0)



 
DA_LFD_LD_FES_LP_CPE_DA(); // 000, 010, 011, 101, 100, 111, 000(0,2,3,5,6,4,7,0)



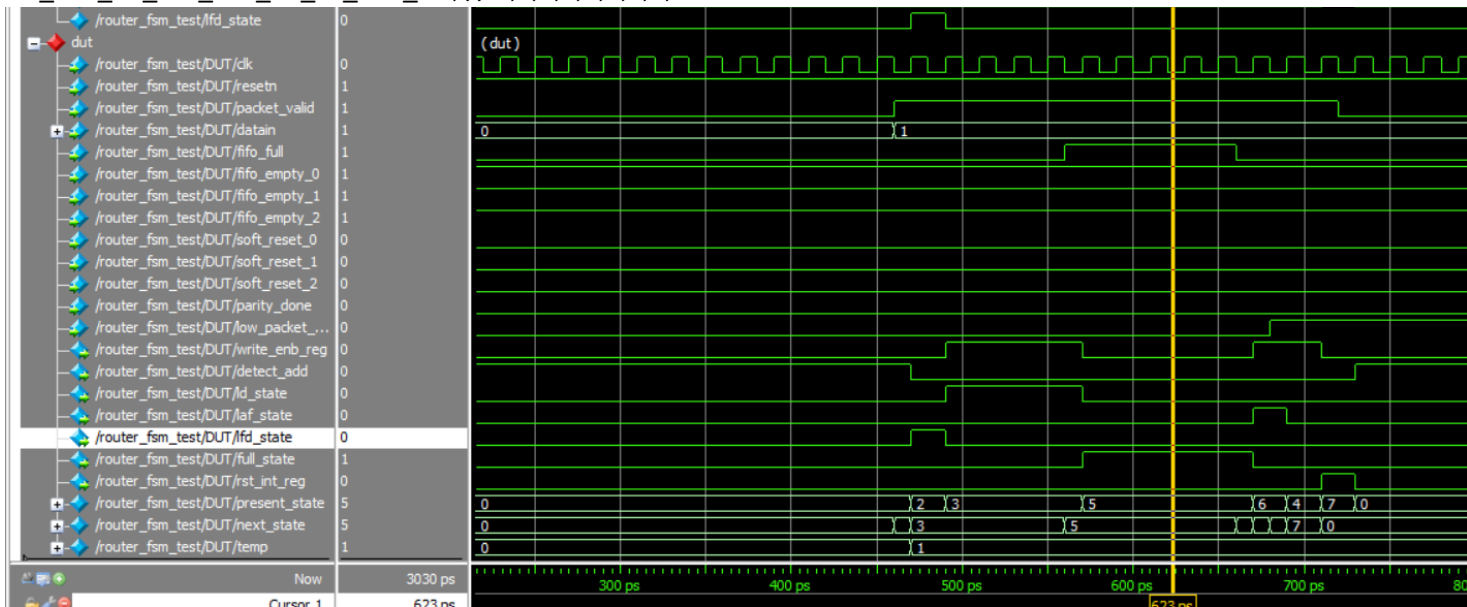DA_LFD_LD_FES_LAF_LD_LP_CPE_DA; // 0,2,3,5,6,3,4,7,0



 DA_LFD_LD_LP_CPE_FES_LAF_DA; // 0,2,3,4,7,5,6,0



5) register module

